

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	6
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ .....	8
ВВЕДЕНИЕ .....	9
<b>1. УСИЛИТЕЛИ БИОПОТЕНЦИАЛОВ .....</b>	<b>12</b>
1.1. Контакт усилителя биопотенциалов с кожей через электроды .....	13
1.2. Входные цепи усилителей биопотенциалов .....	26
1.3. Операционные усилители в цепях регистрации биопотенциалов .....	29
1.4. Инвертирующие и неинвертирующие усилители .....	55
1.5. Схемы подавления синфазных помех с помощью дифференциальных и инструментальных усилителей .....	63
1.6. Подключение усилителей биопотенциалов к микроэлектродам .....	75
1.7. Усилители с гальванической развязкой .....	77
Тренировочные задания .....	84
Тестовые задания .....	85
<b>2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ ДЛЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ .....</b>	<b>88</b>
2.1. Линейные узлы математической обработки исследуемых сигналов .....	88
2.2. Активные электрические фильтры .....	114
2.3. Линейные преобразователи сигналов .....	136
2.4. Нелинейные преобразователи аналоговых сигналов .....	139
2.5. Элементы аналоговой памяти .....	167
Тренировочные задания .....	177
Тестовые задания .....	178
<b>3. ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ .....</b>	<b>181</b>
3.1. Генераторы синусоидальных (гармонических) сигналов .....	181

3.2. Аналоговые генераторы прямоугольных импульсов .....	184	Тренировочные задания .....	367
3.3. Интегральные таймеры и генераторы на их основе .....	192	Тестовые задания .....	368
3.4. Генераторы линейно изменяющегося напряжения .....	199		
3.5. Функциональные генераторы .....	207		
3.6. Модуляторы .....	209		
3.7. Фазочувствительные детекторы .....	218		
Тренировочные задания .....	222		
Тестовые задания .....	223		
<b>4. ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ .....</b>	<b>226</b>		
4.1. Выпрямители .....	227		
4.2. Сглаживающие фильтры .....	236		
4.3. Линейные стабилизаторы напряжения .....	241		
4.4. Схемотехника импульсных стабилизаторов напряжения .....	253		
4.5. Инверторные схемы .....	259		
Тренировочные задания .....	264		
Тестовые задания .....	265		
<b>5. АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ .....</b>	<b>268</b>		
5.1. Коммутаторы на полевых транзисторах .....	269		
5.2. Аналоговые мультиплексоры и матричные коммутаторы .....	273		
5.3. Характеристики и эксплуатационные параметры аналоговых коммутаторов .....	275		
Тренировочные задания .....	278		
Тестовые задания .....	279		
<b>6. УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ .....</b>	<b>281</b>		
6.1. Цифроанalogовые преобразователи .....	283		
6.2. Аналогово-цифровые преобразователи .....	300		
Тренировочные задания .....	349		
Тестовые задания .....	350		
<b>7. ПРИБОРЫ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ .....</b>	<b>353</b>		
7.1. Устройство ПЗС .....	353		
7.2. Принцип организации ПЗС-матриц .....	357		
7.3. Параметры и характеристики ПЗС .....	363		
Тренировочные задания .....	367		
Тестовые задания .....	368		
<b>8. ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗЛОВ И БЛОКОВ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ К МИКРОПРОЦЕССОРАМ, МИКРОКОНТРОЛЛЕРАМ И ПЭВМ .....</b>	<b>370</b>		
8.1. Интерфейсы магистралей ПЭВМ .....	370		
8.2. Интерфейсы АЦП .....	414		
8.3. Цифровые интерфейсы узлов и блоков биотехнических систем .....	420		
Тренировочные задания .....	425		
Тестовые задания .....	426		
<b>9. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЁТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЗЛОВ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ..</b>	<b>428</b>		
9.1. Особенности технологического процесса проектирования средств биотехнических систем с использованием САПР .....	428		
9.2. Основные объекты биотехнических систем медицинского назначения, проектируемых с помощью САПР .....	430		
9.3. Автоматизация проектирования печатных плат и биомедицинских лабораторий на их основе .....	433		
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>435</b>		
<b>ИТОГОВЫЙ ТЕСТ .....</b>	<b>436</b>		
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>	<b>444</b>		